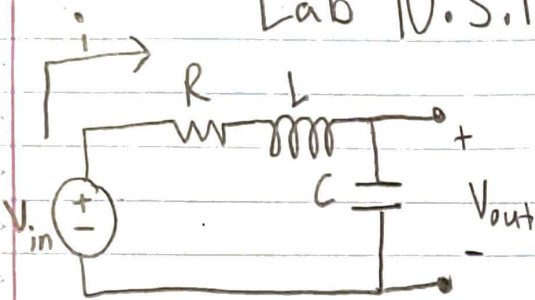


Lab 10.S.1



$$V = L \dot{i}$$

$$(C) \quad f \approx \frac{1}{\omega_d} = 1.8 \sqrt{LC}$$

~~$$f_d = \frac{\omega_d}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$$~~

(a)

$$V_{in} = iR + L \dot{i} + V_{out} \quad \dot{i} = C \dot{V}_{out} \quad \ddot{V}_{out} = \frac{\dot{i}}{C}$$

$$f_d = \frac{\omega_d}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$$

~~$$\dot{V}_{in} = iR + L \ddot{i} + \frac{\dot{i}}{C}$$~~

$$VC = Q$$

$$M_p(\%) = 100e^{-\frac{R}{2\sqrt{L}}}$$

~~$$\dot{i} + iR + \frac{1}{C} \dot{i} = \dot{V}_{in}$$~~

$$\dot{i} = C \dot{V}_{out}$$

Now we use:

$$V_{in} = (C \dot{V}_{out})R + L(C \ddot{V}_{out}) + V_{out}$$

$$C = 100 \text{ nF}$$

$$L = 1 \text{ mH}$$

$$R = 1.1 \Omega$$

$$\text{measured: } 99.1 \text{ nF}$$

$$L: 1 \text{ mH}$$

$$R = 1.39 \Omega$$

$$\ddot{V}_{out} + \frac{R}{L} \dot{V}_{out} + \frac{1}{LC} V_{out} = V_{in}$$

Gen form $\ddot{x}(t) + 2\alpha \dot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = f(t)$

$$2\alpha = 2\zeta \omega_0$$

damping ratio $\rightarrow \zeta = \frac{\alpha}{\omega_0} = \frac{(\frac{R}{2L})}{(\frac{1}{\sqrt{LC}})} = \frac{R\sqrt{LC}}{2L} = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$


$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\omega_d = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$$

$$\alpha = \frac{R}{2L}$$

DC gain: $\frac{1}{LCs^2 + R\dot{s} + 1} \Big|_{s=0} = 1$

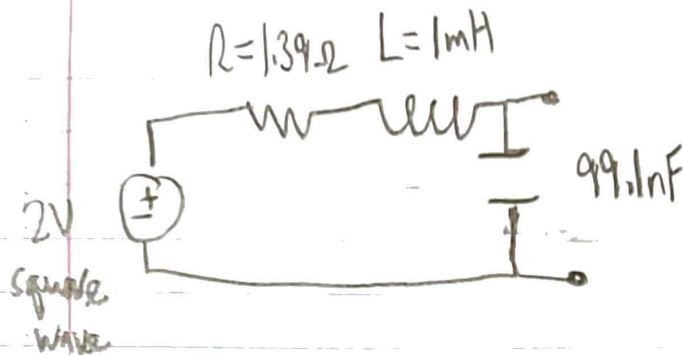

$$t_r = t_{90\%} - t_{10\%}$$

rise time

$$t_r = 16.8 \mu\text{s} \quad \checkmark \text{ measured}$$

$$t = 1.8 \sqrt{LC} = 1.8 \sqrt{(1 \times 10^{-3})(99.1 \times 10^{-9})} = 17.9 \mu\text{s}$$

$$\frac{1.8}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}} = \frac{1.8}{\sqrt{\frac{1}{(1 \times 10^{-3})(99.1 \times 10^{-9})} - \frac{1.39^2}{4(1 \times 10^{-3})^2}}}$$

damp ratio

$$\zeta = \frac{-\ln\left(\frac{82.7}{100}\right)}{\sqrt{D^2 + \ln^2\left(\frac{82.7}{100}\right)}}$$

$$\approx 0.061$$

$$\omega_d = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}} = 100450$$

$$\omega_n = \frac{\omega_d}{\sqrt{1 - \zeta^2}} = \frac{100450}{\sqrt{1 - 0.061^2}}$$

$$\approx 100630 \text{ rad/s}$$

$$\text{DC Gain} = \frac{V_{\text{final}}}{V_{\text{input}}} = \frac{10.125}{(0.18 - 10)} \approx 0.5$$

period of oscillation

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \approx \frac{2\pi}{100450} \approx 62.5 \mu\text{s}$$

Overshoot (M_p)

$$M_p = \frac{V_{\text{peak}} - V_{\text{final}}}{V_{\text{final}}} \times 100\%$$

$$M_p = \frac{18.5 - 10.125}{10.125} \times 100\%$$

$$\approx 82.7\% \text{ overshoot}$$