

# Lab 9.2.1 Worksheet




$$\tau = R_{eq} C = 3.2k(22\mu) = 3.2E3(22E-6)$$

$$= 7.04E-2$$

$$V_c(t) = 5 \frac{R_2}{R_2 + R_1} = 5 \frac{2.2}{2.2 + 1} = 3.44V$$

$$V_c(t)_{measured} = 3.43V$$

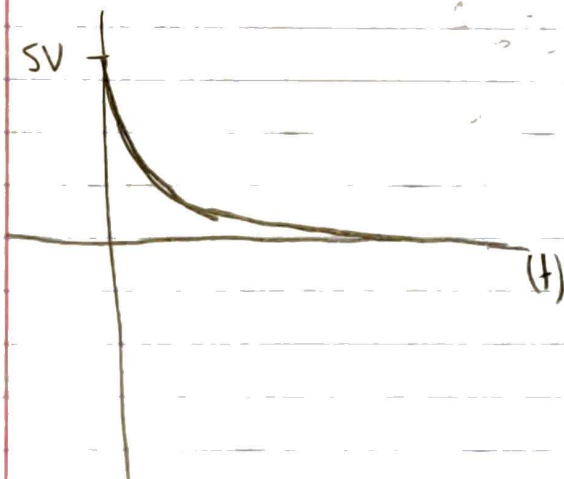So in 70ms we'd expect to lose ~60% of the voltage across the capacitor.



(5) ✓


(6) ✓

# Lab 9.5.1 worksheet

1.

2.

4.

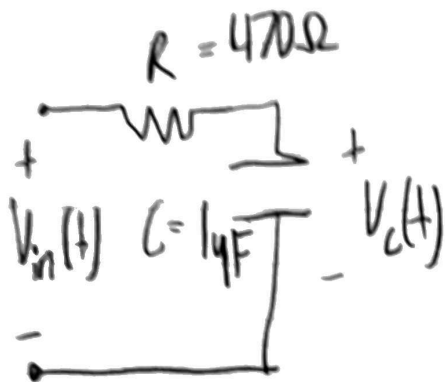

$$\tau = (470)(1E-6) = 4.7E-4$$

$$= 470\mu s$$

$$V_{in} = iR + V_c(t)$$

$$V_c(t) = V_{in} - iR$$

$$\tau_{test} = 540\mu s$$

14.8% error

3.

