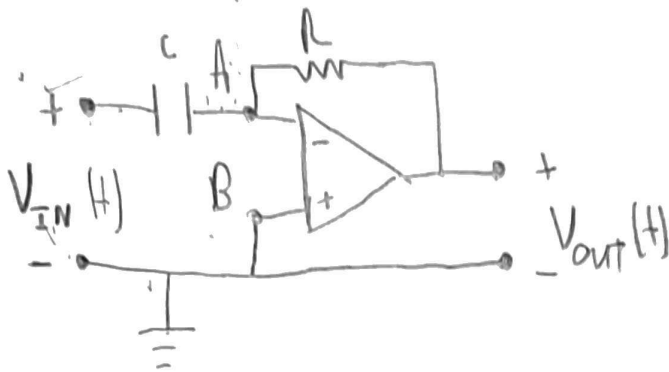


7.4.1: Inverting Differentiator

Julian, Deivi



$$V_{IN}(t) = A \cos(\omega t) \quad V = A - V_{IN} \quad \dot{V} = \dot{A} - \dot{V}_{IN}$$

$$V = \frac{Q}{C} : \dot{V} = \frac{i}{C} \quad i = \dot{V}C$$

$$\frac{A - V_{out}}{R} + C(\dot{A} - \dot{V}_{IN}) = 0 \quad B = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$\frac{-V_{out}}{R} + C(-\dot{V}_{IN}) = 0$$

$$V_{out} = -RC \dot{V}_{IN}$$

$$V_{out} = -RC \frac{d}{dt}(A \cos(\omega t))$$

$$V_{out} = \underset{\substack{\uparrow \uparrow \uparrow \\ 1 \text{ k}\Omega \text{ } 100 \text{ nF}}}{ARC} \omega \sin(\omega t)$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$R_{meas} = 1.47 \text{ K}$$

$$C = 100 \text{ nF}$$

$$A = 1 \text{ V}$$

$$f = 1 \text{ kHz}$$

$$\omega = 2\pi k$$

$$V_{out} = \underbrace{(-1)(1 \text{ k}\Omega)(100 \text{ nF})(2\pi k)}_{0.9425 \text{ V}} \sin(2\pi k t)$$

1.97 peak to peak

$$A_{measured} = 0.985$$

$$\frac{0.985 - 0.943}{0.943} \times 100 \approx 4.45\% \text{ error}$$

$\frac{\pi}{2}$ phase shift.

Derivative is lagging by $\frac{\pi}{2}$.

