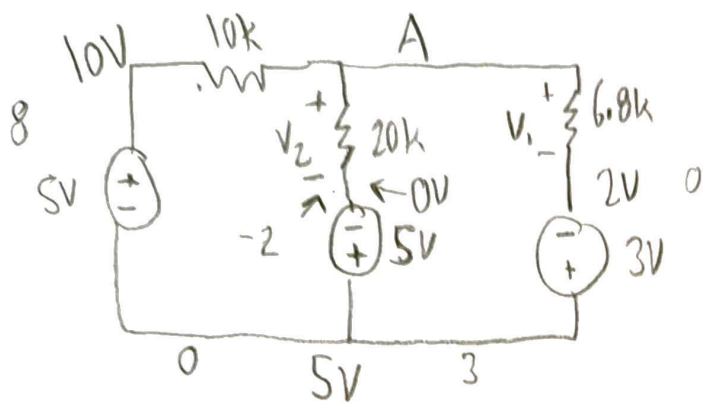




①




$$\frac{A-10}{10k} + \frac{A-0}{20k} + \frac{A-2}{6.8k} = 0$$

$$\frac{101A}{340} = \frac{22}{17} \quad A = \frac{440}{101} \approx 4.36V$$

$$V_1 = 2.36V \quad V_2 = 4.36V$$

measured:
 $V_1 = 2.361$
 $V_2 = 4.33$

③

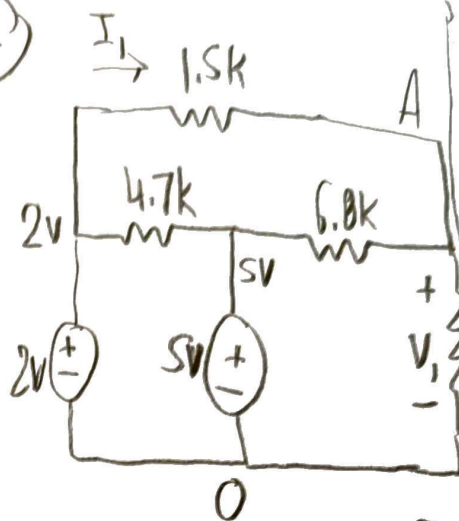

Measured:
 $V_1 = 2.395$
 $I_1 = 0.264mA$
 $PE_V: 0\%$
 $PE_I: 0.380\%$


$$I_1 = \frac{A-2}{1.5k}$$

$$\frac{A-2}{1.5k} + \frac{A-5}{6.8k} + \frac{A-0}{20k} = 0$$

$$\frac{881}{1020} A = \frac{211}{102} \quad A \approx 2.395V$$

$$I_1 = 0.263mA \quad V_1 = 2.395V$$

②

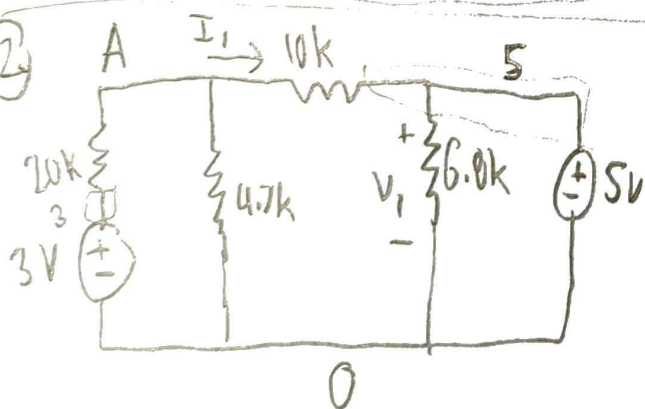

$$V_1 = 5V$$


$$\frac{A-3}{20k} + \frac{A-0}{4.7k} + \frac{A-5}{10k} = 0$$

$$\frac{A-5}{10k} = I_1 \quad \frac{341}{440} A = \frac{13}{20} \quad A = \frac{611}{341} \approx 1.79V$$

measured $I_1 = -0.32mA$

$V_1 = 4.9947$ $PE: -0.106\%$

$I_1 = -0.326$ $PE: 1.875\%$

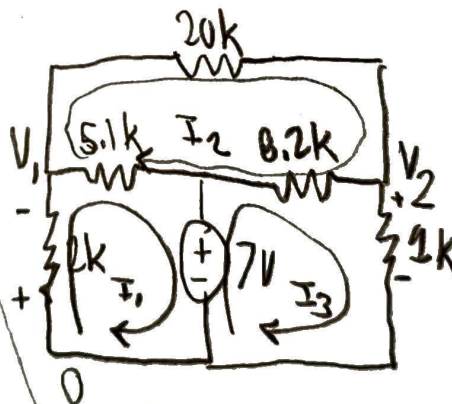

$$2kI_1 + 5.1k(I_1 - I_2) = -7V$$

$$20kI_2 + 8.2k(I_2 - I_3) + 5.1k(I_2 - I_1) = 0$$

$$8.2k(I_3 - I_2) + 1k(I_3) = 7$$

$$I_1 \approx -0.935mA \quad V_1 = 1.87V$$

$$I_2 \approx 0.070mA$$

$$I_3 \approx 0.824mA$$

$$V_2 = 0.824V$$