

# lab 11.4.1 Week 12


Julian, Deivi

Assume  $V_R(t) = V_R \cos(\omega t + \theta)$   
form  $v(t) = V \cos(\omega t + \phi)$

$$Z = \frac{V}{I} = \frac{V_m e^{j\phi}}{I_m e^{j\theta}} = \frac{V_m}{I_m} e^{j(\phi - \theta)}$$

$$V(t) = 4 \times \left( \frac{100}{100+47} \right) = 2.72 \text{ V}$$
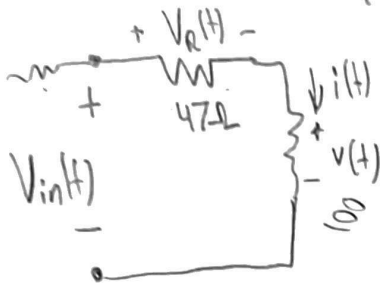
$$4 \times \left( \frac{100}{100+1k} \right) = 396 \text{ mV}$$



(a)  
changed to 1k

$\omega$	$V(t)$	P2P
1 kHz	380 mV	
5 kHz	380 mV	
10 kHz	380 mV	

+ diff = 0

$$Z = \frac{380 \text{ mV}}{\left( \frac{380 \text{ mV}}{100} \right)} = 100 \Omega$$

$$V_{in} \angle 0^\circ = V_R \angle \theta + V \angle \phi$$

$$V \angle \phi = V_{in} \angle 0^\circ - V_R \angle \theta$$

$$V \angle \phi = V_{in} e^{j0} - V_R e^{j\theta} = V_{in} - V_R e^{j\theta}$$

$$i_R \angle \theta = \frac{V_R \angle \theta}{R} \Rightarrow \frac{V_{in}}{Z} = \frac{V_R \angle \theta}{R} \quad Z = \frac{R V_{in}}{V_R \angle \theta}$$

$$Z = \frac{V_{in} - V_R \angle \theta}{\left( \frac{V_R \angle \theta}{R} \right)} = R \left( \frac{V_{in}}{V_R \angle \theta} - 1 \right)$$

$$= R \left( \frac{V_{in} e^{j0}}{V_R e^{j\theta}} - 1 \right)$$

$$Z = R \left( \frac{V_{in}}{V_R e^{j\theta}} - 1 \right)$$

we don't know

We figure out  $V_R e^{j\theta}$  from

$$V_R \angle \theta = V_{in} - V \angle \phi$$

changed to (b)  
10.14 mH

$\omega$	$V_R(t)$	P2P
1 kHz	3.65 V	
5 kHz	3.18 V	
10 kHz	2.39 V	

$$I = \frac{V_{Rm}}{470 \Omega}$$

for all f

$$V_c = V_{in} - V_R \angle \theta$$

$$\text{Phase} = \frac{\Delta T}{T} \times 360^\circ$$


$$= \frac{220 \mu s - 240 \mu s}{1 \text{ ms}} \times 360^\circ = -0.001^\circ$$

phase diff

1 kHz

$$Z = 470 \left( \frac{4 \text{ V}}{3.66 \text{ V}} - 1 \right) \approx 43.7 \Omega$$

# Theoretical vals

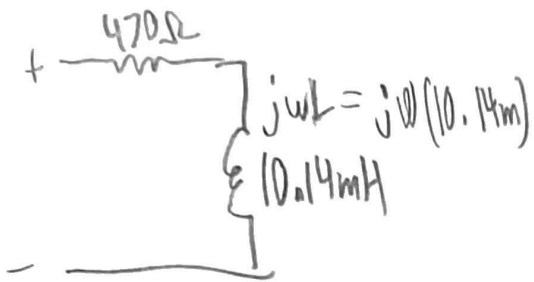

$\omega$	$Z$
1k	$10.14j$
5k	$50.7j$
10k	$101.4j$

$$Z = 470 + 10.14j$$

$$V = 2 \angle 0^\circ$$

$$I = \frac{2 \angle 0^\circ}{470 + 10.14j}$$

$$I = 4.25 \angle -1.24^\circ \text{ mA}$$

$$V_{in} = V_R \angle \theta + V_L \angle \phi$$

$$V_L \angle \phi = V_{in} - V_R \angle \theta = 2 - 1.83v = 0.17$$

$$\frac{V_L \angle \phi}{I \angle \theta} = Z$$

$$\frac{V_L \angle \phi}{4.25 \angle -1.24^\circ} = 470 + 10.14j$$

$$V_L \angle \phi = 1.998 \angle -7.096^\circ$$

$$V_L \approx 2 \cos(1000t - 7.096^\circ)$$

# measured

$\omega$	$V_L$
1k	$2 \cos(1000t - 7.096^\circ)$
5k	$2 \cos(5000t + 37.2^\circ)$
10k	

Sk:

$$\frac{20\mu s}{200\mu s} \times 360^\circ = 36^\circ$$

measured phase shift

$V_R$  leading  $20\mu s$

$$V_R = \frac{3.18}{2} \cos(5kt + 36^\circ)$$

$$1.59 \angle 36^\circ$$

$$V_L \approx 2 \angle 37.2^\circ$$

Percent error

$$\frac{0.2 - 0.19}{0.19} \times 100 = 5.26\%$$