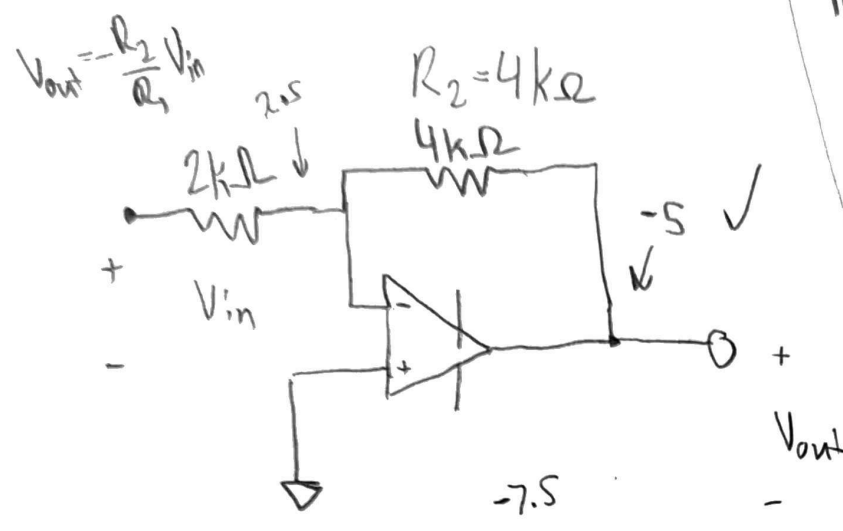


6.4.1

$R_1 = 2k\Omega$ gain $= 2 = \frac{R_2}{2k\Omega}$




| Input | Output |
|-------|--------|
| 2 | -4.001 |
| 2.49 | -4.978 |
| 2.99 | -5.97 |
| 3.5 | -6.983 |
| 4.01 | -7.999 |
| 4.50 | -8.97 |
| 5 | -9.96 |

The circuit worked flawlessly.

6.4.2


Julian, David, Jason

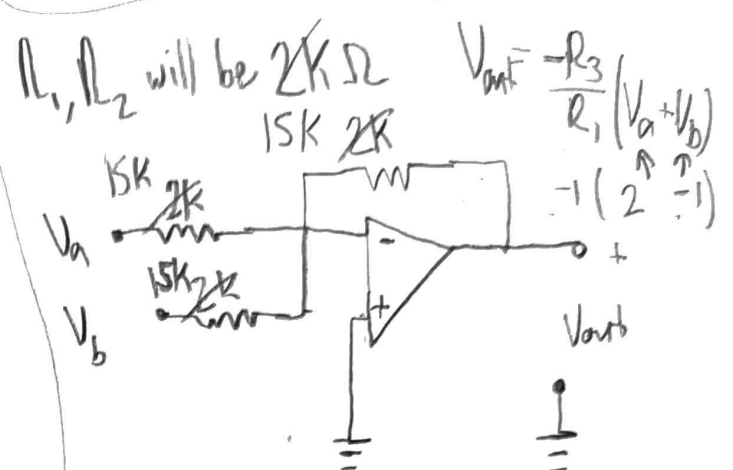

| V_b | Input V_a | Output |
|-------|-------------|---------|
| -1 | 0 | 0.977 |
| -1 | 0.5 | 0.483 |
| -1 | 0.97 | -0.0018 |
| -1 | 1.50 | -0.527 |
| -1 | 1.98 | -1.006 |
| -1 | 5 | -4.0058 |

Using 15k instead on 2k resistors helped prevent V_a from shorting through the ground connection through V_b .

6.4.3

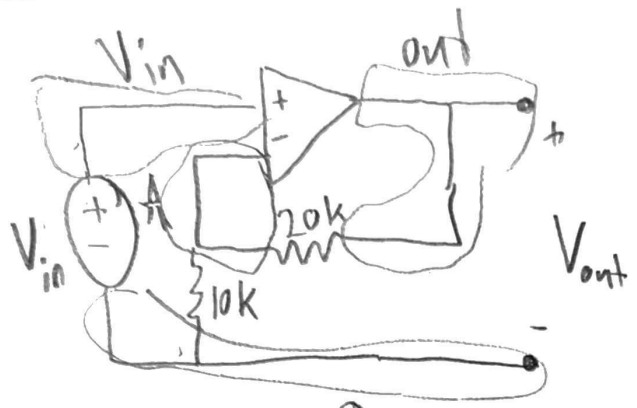

$$V_{out} = ? \cdot V_{in}$$

$$\frac{V_{in} - 0}{10} + \frac{V_{in} - V_{out}}{20} = 0$$

$$\frac{3}{20} V_{in} = \frac{V_{out}}{20}$$

$$V_{out} = 3 V_{in}$$

| V_{in} | V_{out} |
|----------|-----------|
| 0 | 0 |
| 1.00 | 3.643 |
| 1.99 | 7.186 |
| 2.99 | 10.815 |
| 4 | 14.103 |
| 5.00 | 14.102 |

← Saturation at about 4V input

$$V_{out} = \left(\frac{10.815}{2.99} \right) V_{in}$$

$V_{out} = 3.617 V_{in}$

op amp is likely a source of error because 3.617 was a very reliable approximation.

↑
this was the relationship we observed.