
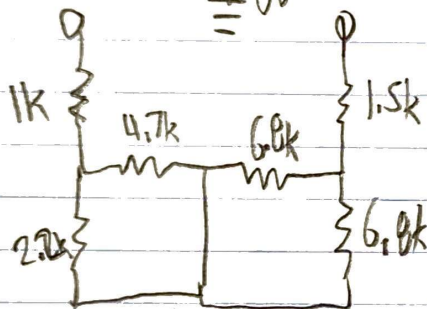


10.625mΩ Watch out for 6.8's

$$V_L = C-B = -0.457V$$

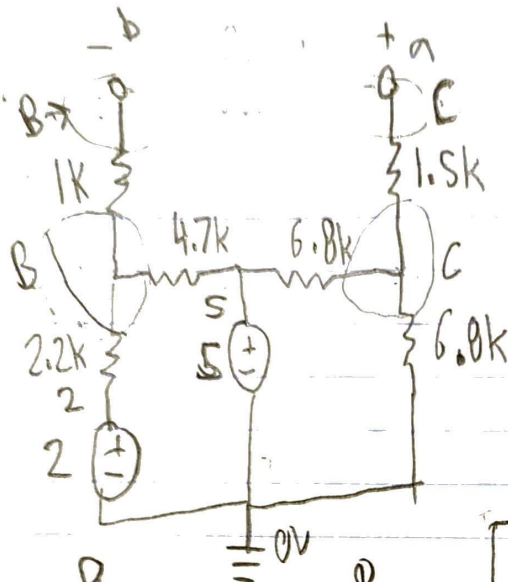

$$R_{Th} = 7.40k$$

$$R_{measured} = 7.353k = 0.6\% \text{ error}$$

$$V_{measured} = -0.452v \quad 1.1\% \text{ error}$$


$$R_{theoretical} = 7.4k$$

$$V_{theoretical} = -0.457V$$

$$R_L = 6.53k$$

$$V_{measured} = -0.35V$$

(1)

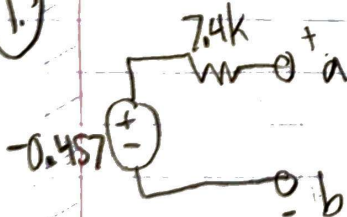

$$P = \frac{V_L^2}{R_L}$$

- Pts:
- | | |
|-----------------|-----------------|
| (6.53, -0.35) | (32.18, -0.944) |
| (7.9, -0.386) | (40.07, -1.474) |
| (10.4, -0.451) | (43.23, -2.414) |
| (1.75, -0.124) | |
| (43.74, -2.791) | |

graphed on desmos
attached below

Our estimate of the load resistance to draw the most current led us to the conclusion that to maximise the power we would have to

make $R_L =$ to the thevanin resistance.

If you differentiate the expression $P = V^2 / (R_{th} + R_L)$ and set equal to 0 and solve we found that we maximise the Power to the load when R_L is equal to the thevanin resistance.



+

-



Purple is power and green is voltage

